
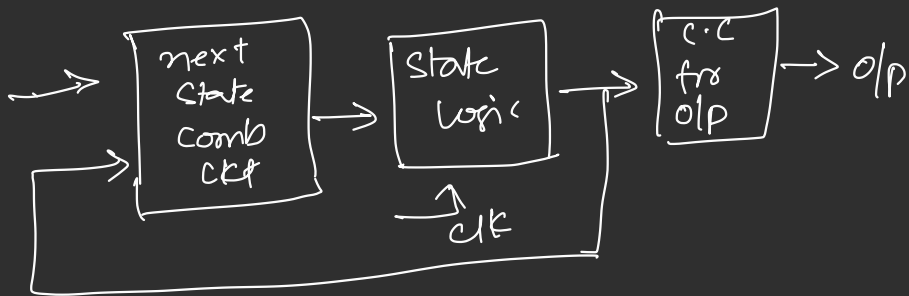


Design a sequence detector which detects three consecutive 1's using moore model:-

moore model:-

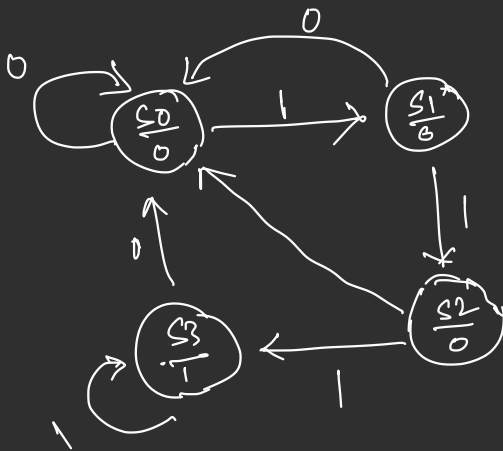

Step 1: obtain state diagram



Step 2: assign binary values to all states

$$S_0 = 00$$

$$S_1 = 01$$

$$S_2 = 10$$

$$S_3 = 11$$

Step 3: obtain state table

P.S	N.S ( $x=0$ )	N.S ( $x=1$ )	$o/p (x=0)$	$o/p (x=1)$
$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$		
0 0 ( $S_0$ )	0 0 ( $S_0$ )	0 1 ( $S_1$ )	0	0
0 1 ( $S_1$ )	0 0 ( $S_0$ )	1 0 ( $S_2$ )	0	0
1 0 ( $S_2$ )	0 0 ( $S_0$ )	1 1 ( $S_3$ )	0	0
1 1 ( $S_3$ )	0 0 ( $S_0$ )	1 1 ( $S_3$ )	1	1

Step 4:- Choose F/F : J-K flip flop

Step 5:- Excitation table

P.S	N.S	AF	y1(o/p)	T.T	J-K	Flip Flop	
$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$J_1 K_1 \quad J_0 K_0$		JK	$Q_n$	$Q_{n+1}$	JK
0 0 0	0 0	0x 0x	0	0 0	0	0	$Q_n Q_{n+1} JK$
0 0 1	0 0	0x x1	0	0 0	1	1	0 0 0x
0 1 0	0 0	x1 0x	0	0 1	0	0	0 1 1x
0 1 1	0 0	x1 x1	1	0 1	1	0	1 0 x1
1 0 0	0 1	0x 1x	0	1 0	0	1	1 1 x0
1 0 1	1 0	1x x1	0	1 0	1	1	
1 1 0	1 1	x0 1x	0	1 1	0	1	
1 1 1	1 1	x0 x0	1	1 1	1	0	

Step 6: obtain Kp i/p fn & o/p function

$$J_1 = \sum m(5) + \sum d(2, 3, 6, 7)$$

$Q_0$	0	1	0	1	1	0
0		x	x			
1		x	(x)	1		

$$J_1 = \overline{x} Q_0$$

$$K_1 = \sum m(2, 3) + \sum d(0, 1, 4, 5)$$

$Q_0$	0	1	0	1
0	x	1		x
1	x	1		x

$$K_1 = \overline{x}$$

hly  $J_0 = x$  ,  $K_0 = \overline{x} + \overline{Q}_1 = \overline{x} Q_1$

$$y = \overline{x} Q_1 Q_0 + x Q_1 Q_0 = Q_1 Q_0$$

Step 7: logic diagram

step 8:

write verilog  
code for JK FF  
then instantiate  
it in our  
design

==

